

۸۱۰۱۰۳۵۶۷

محمد حسین جوادی

ورودی ها بصورت  $S_0, S_1, S_2, S_3$


$S_0$ :MSB

$S_3$ :LSB

بخش (۱)

الف)

Zero:

 

SOP:  $\sim S_0 . \sim S_1 . \sim S_2 . \sim S_3$

Valid:

Valid:

$S_0 S_1$		$S_2 S_3$	
0	1	0	1
1	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	0


valid

$$\rightarrow \overline{S_0} \overline{S_1} \overline{S_2} S_3 + \overline{S_0} \overline{S_1} S_2 \overline{S_3} + \overline{S_0} \overline{S_1} \overline{S_2} \overline{S_3} + S_0 \overline{S_1} \overline{S_2} \overline{S_3}$$


$$\text{SOP: } \sim S_0 \cdot \sim S_1 \cdot \sim S_2 \cdot S_3 + \sim S_0 \cdot \sim S_1 \cdot S_2 \cdot \sim S_3 + \sim S_0 \cdot S_1 \cdot \sim S_2 \cdot \sim S_3 + S_0 \cdot \sim S_1 \cdot \sim S_2 \cdot \sim S_3$$

(ب)


Zero: 0000 ~~S<sub>4</sub>~~

 


Valid:  
0001

 


0010

 



0100:

 

1000

 

 

 

(ج)

خروجی Zero:

برابر است با  $1+3+3$  که برابر است با ۷ نانو ثانیه به این دلیل که دو گیت and و یک گیت not داریم.

خروجی Valid :

اگر از یک اینورتر، دو اند و دو اور عبور کنیم حداکثر خروجی برابر است با  $1+3+3+2+2=11$ . پس حداکثر تاخیر برابر است با ۱۱ نانو ثانیه.

بخش ۲)

Module Code:

```
1. `timescale 1ns/1ns
2.
3. module OnehotDetector (input [3:0]S,output Zero,output Valid);
4.
5. wire n0,n1,n2,n3;
6.
7. not #(1) s0_not(n0,S[0]);
8. not #(1) s1_not(n1,S[1]);
9. not #(1) s2_not(n2,S[2]);
10. not #(1) s3_not(n3,S[3]);
11.
12. wire z1,z2;
13.
14. and #(3) zero_first(z1,n0,n1);
15. and #(3) zero_second(z2,n2,n3);
16. and #(3) zero_third(Zero,z1,z2);
17.
18. wire a0,a1,a2;
19.
20. and #(3) first_1_and(a0,S[3],n2);
21. and #(3) second_1_and(a1,n1,n0);
22. and #(3) third_1_and(a2,a1,a0);
23.
24. wire b0,b1,b2;
25.
26. and #(3) first_2_and(b0,n3,S[2]);
27. and #(3) second_2_and(b1,n0,n1);
28. and #(3) third_2_and(b2,b1,b0);
29.
30. wire c0,c1,c2;
31.
32. and #(3) first_4_and(c0,n3,n2);
33. and #(3) second_4_and(c1,n0,S[1]);
34. and #(3) third_4_and(c2,c1,c0);
35.
36. wire d0,d1,d2;
37.
38. and #(3) first_8_and(d0,n3,n2);
```

```

39. and #(3) second_8_and(d1,S[0],n1);
40. and #(3) third_8_and(d2,d1,d0);
41.
42. wire o1,o2;
43.
44. or #(2) first_or(o1,a2,b2);
45. or #(2) second_or(o2,c2,d2);
46. or #(2) last_or(Valid,o1,o2);
47.
48. endmodule
49.

```

بخش ۳

### Testbench Code:


```

1. `timescale 1ns/1ns
2.
3. module test_bench();
4.
5. logic [3:0]S;
6. wire Zero;
7. wire Valid;
8.
9. OnehotDetector inst(.S(S),.Zero(Zero),.Valid(Valid));
10.
11. initial begin
12.     S = 4'd0;
13.
14.     #50 S = 4'd1;
15.     #50 S = 4'd2;
16.     #50 S = 4'd3;
17.     #50 S = 4'd4;
18.     #50 S = 4'd5;
19.     #50 S = 4'd6;
20.     #50 S = 4'd7;
21.     #50 S = 4'd8;
22.     #50 S = 4'd9;
23.     #50 S = 4'd10;
24.     #50 S = 4'd11;
25.     #50 S = 4'd12;
26.     #50 S = 4'd13;
27.     #50 S = 4'd14;
28.     #50 S = 4'd15;
29.     #50 $stop;
30.
31. end
32.
33. endmodule;
34.
35.

```

ورودی ۰ و ۱:



 


ورودی ۰ :

خروجی Zero برابر 1 و تاخیر آن 7ns (همواره به این دلیل که همه ورودی ها اینورتر دارند و از دو اند میگذرند) و برای Valid برابر 0 و تاخیر آن 10ns است چرا که برای Zero هر ورودی از یک اینورتر و دو اند میگذرند و برای valid در هر and یک سیم بدون اینورتر داریم که باعث میشود در 10ns خروجی بدهد. همواره پس از 11ns خروجی براساس تمام ورودی ها خواهد بود.

ورودی ۱:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns (همواره به این دلیل که همه ورودی ها اینورتر دارند و از دو اند میگذرند) و برای valid برابر 1 و تاخیر آن برابر 10ns چرا که S3 بدون اینورتر وارد گیت اند میشود و باعث میشود 1ns کم تر طول بکشد برای خروجی. همواره پس از 11ns خروجی براساس تمام ورودی ها خواهد بود.

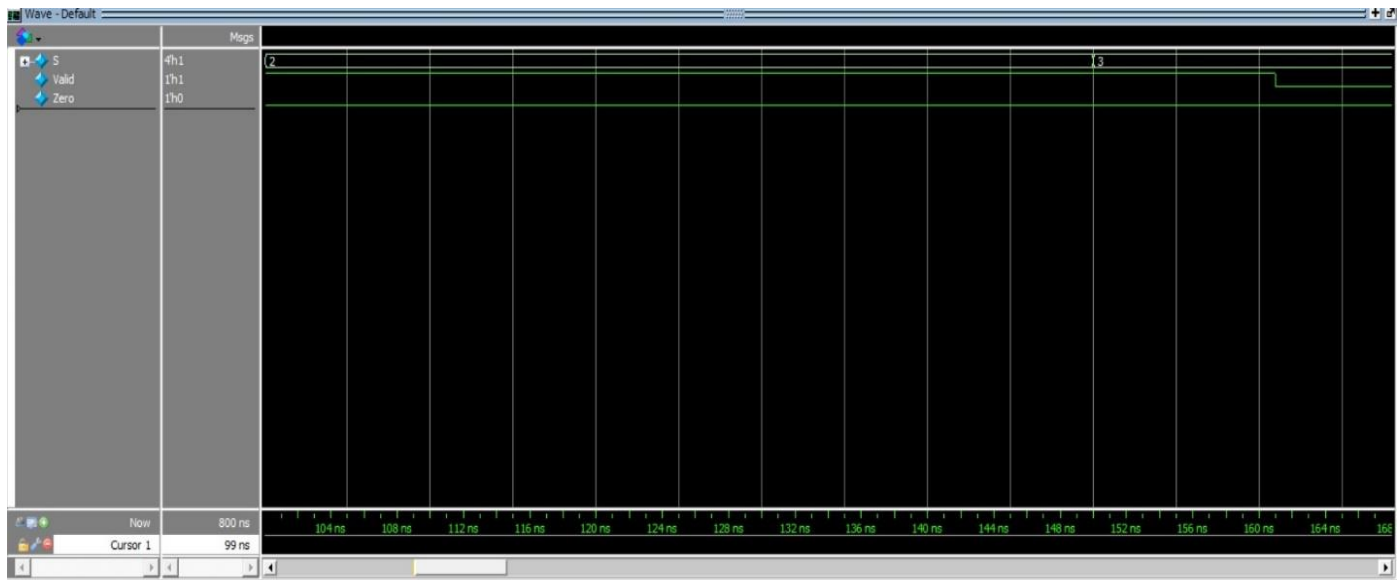


ورودی ۲:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns (همواره به این دلیل که همه ورودی ها اینورتر دارند و از دو اند میگذرند) و برای Valid برابر 1 است و تاخیر آن 11ns است چرا که b2 پس از 7ns مقدارش ۱ شده پس با دو اور برابر 11ns میشود.

ورودی ۳:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns (همواره به این دلیل که همه ورودی ها اینورتر دارند و از دو اند میگذرند) و برای Valid برابر 0 و تاخیر آن 11ns است. چرا که c2 پس از 7ns برابر ۰ میشود و پس از گذر از دو اور برابر 11ns میشود.

 


ورودی ۴:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns (همواره به این دلیل که همه ورودی ها اینورتر دارند و از دو اند میگذرند) و برای Valid برابر 1 است و تاخیر آن 11ns است. چرا که بعد از 7ns اند b2 برابر 1 میشود و پس از دو اور 4ns ایی میشود 11ns.

ورودی ۵:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns (همواره به این دلیل که همه ورودی ها اینورتر دارند و از دو اند میگذرند) و Valid برابر 0 است و تاخیر آن برابر 11ns است چرا که b2 پس از 7ns برابر 0 میشود و بقیه اند ها هم صفر هستند و پس از دو اور میشود 11ns.

 


ورودی ۶:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و خروجی valid برابر است با 0 و تاخیر آن 10ns چرا که تمامی اند ها همچنان صفر میمانند پس از 3ns d1 برابر 1 و پس از دو اور و یک اند میشود 10ns.

ورودی ۷:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و خروجی Valid برابر 0 و تاخیر آن 11ns چرا که c1 پس از 4ns صفر میشود و پس از دو اور و یک اند میشود 11ns. (بقیه اند های لول دو صفرند)

 


ورودی ۸:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و برای Valid برابر 1 است و تاخیر آن 11ns است. چرا که a2 پس از 7ns یک میشود و از انجایی که اور میشود خروجی برابر 1 میشود و به دلیل گذر از دو اور تاخیر برابر 11ns میشود.

ورودی ۹:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و برای Valid برابر 0 است و تاخیر آن 11ns است چرا که a2 پس از 7ns برابر 0 میشود و باقی اند ها هم 0 بودند که با گذر از دو اور خروجی برابر 0 میشود و در نهایت برابر 11ns میشود.

 


ورودی ۱۰:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و خروجی valid برابر 0 میشود و تاخیر برابر 10ns میشود چرا که d1 پس از 3ns برابر ۱ میشود و c1 پس از 4ns برابر 1 میشود ولی تمامی اند های لول 2 همگی صفر میمانند و پس از گذر از یک اند و دو اور همچنان 0 میماند و تاخیر نیز برابر 10ns میشود

ورودی ۱۱:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و خروجی valid برابر 0 میشود و تاخیر آن برابر 11ns میشود چرا که c1 پس از 4ns برابر صفر میشود ولی اند های لول دو صفر میمانند در نتیجه پس از گذر از یک اند و دو اور همچنان 0 میماند و تاخیر در نهایت برابر 11ns میشود.

 


ورودی ۱۲:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و Valid برابر 0 میشود و تاخیر آن 11ns میشود چرا که پس از 4ns خروجی a1,b1 برابر 1 و a0 برابر 0 میشود ولی اند های لول 2 تغییر نمیکنند در نتیجه پس از گذر از یک اند و دو اور در نهایت 0 میشود و تاخیر برابر 11ns میشود

ورودی ۱۳:

 خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و valid برابر 0 میشود و تاخیر آن 10ns میشود چرا که پس از 3ns d1 برابر 1 و پس از 4ns b1,a1 برابر 0 میشوند ولی اند های لول 2 همچنان 0 هستند پس خروجی باز 0 میشود و  $3+3+2+2=10ns$



ورودی ۱۴: خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و خروجی valid برابر 0 و تاخیر آن برابر 10ns چرا که پس از 3ns d1 برابر 0 و 4ns c1 برابر 1 میشود ولی اند های لول 2 برابر 0 هستند و در نهایت خروجی 0 میشود و  $3+3+2+2 = 10ns$

ورودی ۱۵:

خروجی Zero برابر 0 و تاخیر آن 7ns و خروجی valid برابر 0 و تاخیر آن 11ns است چرا که پس از 4ns c1 برابر 0 میشود ولی همچنان اند های لول 2 برابر 0 هستند و خروجی در نهایت برابر 0 میشود و خروجی برابر 0 میشود و  $4+3+2+2 = 11ns$



بخش ۴)


```

1. 1. `timescale 1ns/1ns
2. 2.
3. 3. module OnehotDetector (input [3:0]S,output Zero,output Valid);
4. 4.     assign #(7) Zero = ~S[0] & ~S[1] & ~S[2] & ~S[3];
5. 5.     assign #(11) Valid = (~S[0] & ~S[1] & ~S[2] & S[3]) | (~S[0] & ~S[1] & S[2] & ~S[3]) |
6. 6.     (~S[0] & S[1] & ~S[2] & ~S[3]) | (S[0] & ~S[1] & ~S[2] & ~S[3]) ;
7. 7.
8. 8. endmodule

```



  

 

در این جا باتوجه به نمودار ها میبینیم که تاخیر همه ی ورودی ها یکسان است.

در این طراحی دقت تاخیر ها کم تر میشود اما نوشتن کد راحت تر و براساس SOP است. ولی بدلیل صرف نظر از تاخیر از همه ی تاخیر ها دقت behavioral کم تر است. ما در structural از گیت ها استفاده میکنیم و تمام ورودی خروجی های مدار های بخش ۱ را شبیه سازی میکنیم که از دقت کافی برخوردار است ولی ممکن است طراحی ان سخت تر باشد.